

natuurkunde 1,2 vwo

---

## Centraal examen vwo

Tijdvak 2

Correctievoorschrift

---

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,

Bij het centraal examen natuurkunde 1,2 vwo:

Op **pagina 17** van het correctievoorschrift, dienen de volgende twee wijzigingen doorgevoerd te worden:

1. in de figuur bij opgave 23:

**1,0 V**

dient te worden omgewisseld met

**3,0 V**

2. onder figuur 23 dient de tekst bij het tweede opsommingsteken als volgt aangepast te worden:

- de comparator op **3,0 V** verbonden met een OF-poort, de comparator op **1,0 V** verbonden met de telpulseningang van de pulsenteller

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren natuurkunde 1,2 vwo.

De voorzitter van de CEVO

drs. H.W. Laan